

بوابة الترانزستور المنطقية (DE3 -8d) NAND

النتائج

مفتاح ١	مفتاح ٢	خرج الضوء
.	.	
١	.	
.	١	
١	١	

البوابة (NAND) هي المكملة او المتممة مع بوابة (AND) والرمز المنطقي هو عكس الخرج . الدالة (NAND) تنتج المنطق (0) على الخرج فقط عندما يكون كلا الدخلين على المنطق (1) ، والخرج هو المنطق (1) لكل التوليفات الاخرى. الرسم البياني المنطقي في الرسم ٢. الرسم البياني المنطقي والجدول الحقيقى لدالة (NOR) ومعادلة بوليان . للبوابة (NAND) هي :

الرمز	جدول الحقيقة		
	B	A	Q
ـ بوابةNAND	0	0	1
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0
$Q = A \cdot B$			

خطوات العمل

- ١- ضع الدائرة الموضحة بالشكل رقم ١ على اللوحة النموذج.
- ٢- صل النقطة V_{CC} على الرسم الى (5V).
- ٣- صل النقطتين (A) و (B) الى مفاتيح الدخل في اللوحة النموذج ، و صل (OUT) الى خرج (LED) .
- ٤- غير المفاتيحين (1) و (2) على (on) و (off) و انظر الى خرج ال (LEDS) .
- ٥- سجل النتائج في الجدول التالي :

الغرض من التجربة

إختبار تشغيل دائرة ترانزستور (NAND) المنطقية ومقارنة الخرج المتوقع بالجداول الحقيقة لهذا الجهاز


الأجهزة

لوحة نمطية - مصدر جهد تيار مستمر (5V) او (9V) - (Battery) - ثانى انباع الضوء (LEDs) - ترانزستورات - مقاومات - اسلاك توصيل

نظرية التجربة

استخدام الترانزستورات لتكوين بوابات منطقية يعتمد على استخدامها كمفاتيح سريعة . عندما يعمل ثانى انباع القاعدة على (on) بما يكفى ليدفع الى التشبع . ، فإن جهد المجمع بالنسبة الى المبتعد ربما يكون بالقرب من الصفر ومن ثم يمكن استخدامه لتكوين البوابات فى حالة عائلة البوابات المنطقية (TTL) .

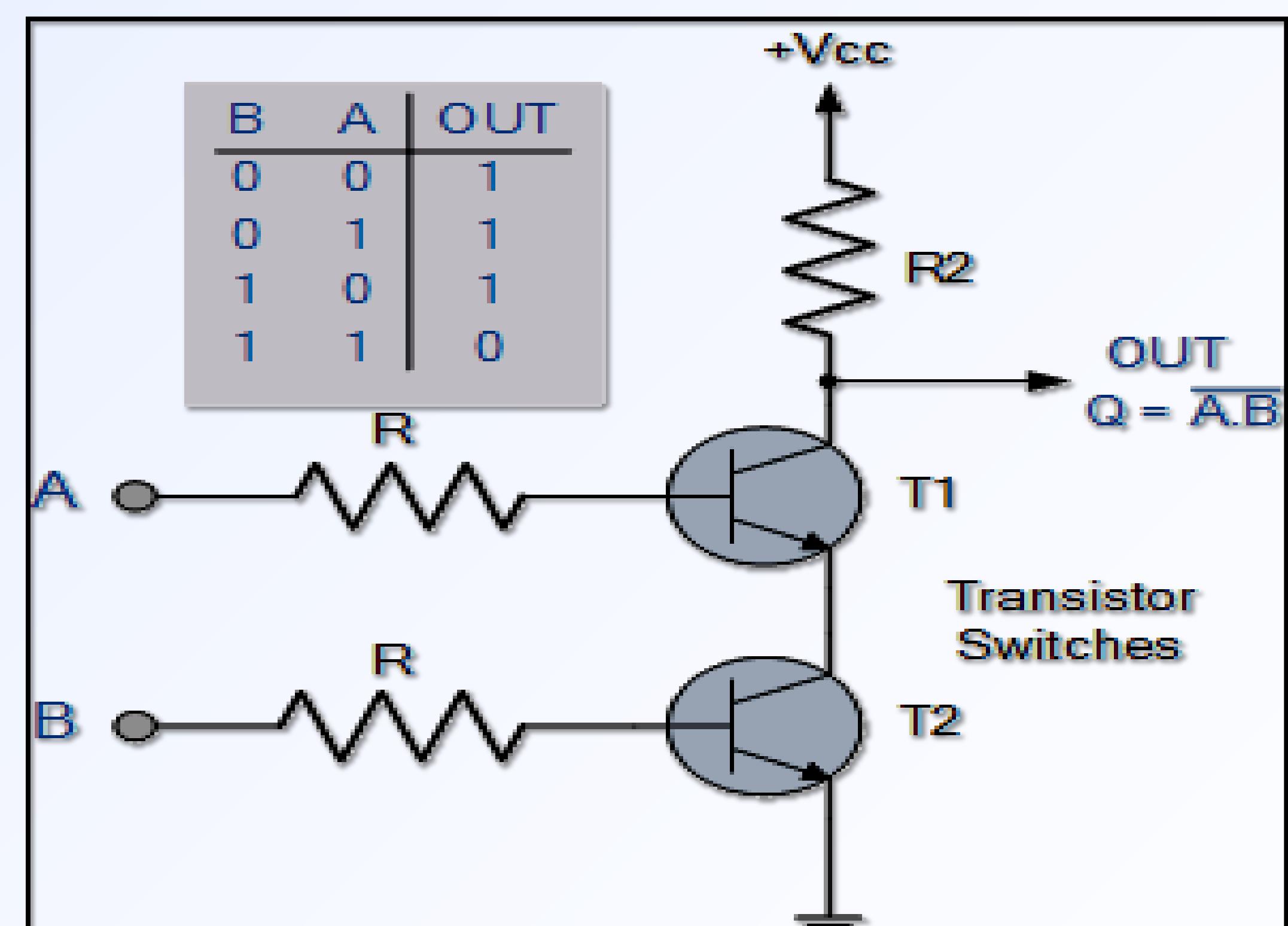في حالة منطق (NAND) ، الترانزستور على التوالى، ولكن الخرج فوقها كما هو مبين في الرسم (1).الخرج يكون عاليا الا إذا كان كل من (A) و(B) عاليين، وفي هذه الحالة يؤخذ الخرج الى الاسفل بالقرب من جهد الارضى.



شكل ١ دائرة ترانزستور (NAND)